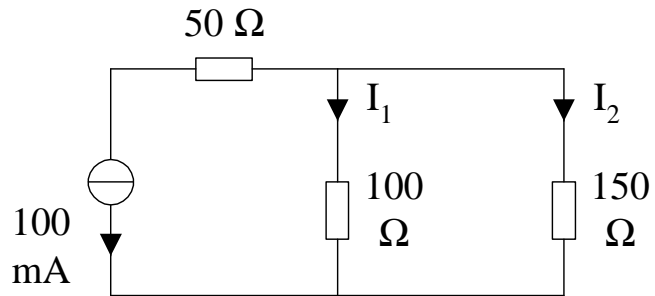


Electricité

Exercice 2-18



Calculer les courants I_1 et I_2 .

Eléments de correction

$$I_1 = -60\text{mA}$$

$$I_2 = -40\text{mA}$$